
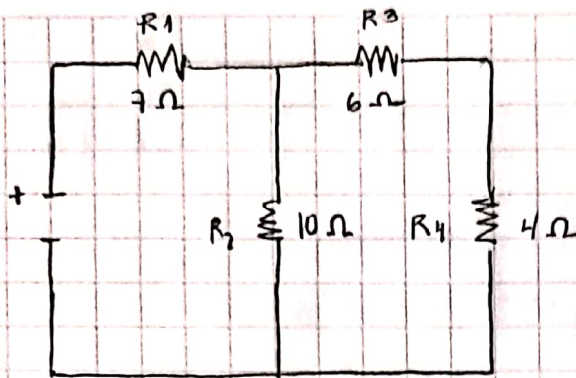


### Tarea 3

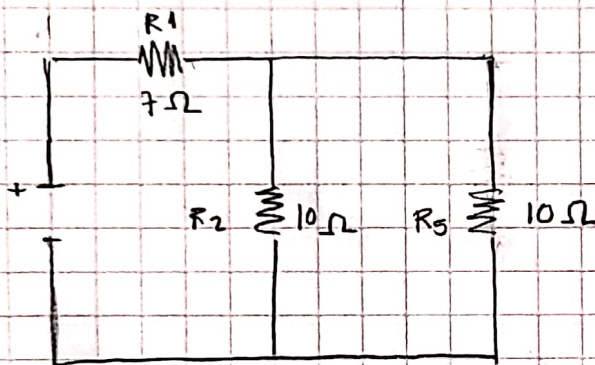


$$R_3 + R_4 \rightarrow \text{circuito en serie}$$

$$R_3 + R_4 = 6 + 4 = 10 = R_5 //$$



$$R_2 + R_5 \rightarrow \text{circuito en paralelo}$$
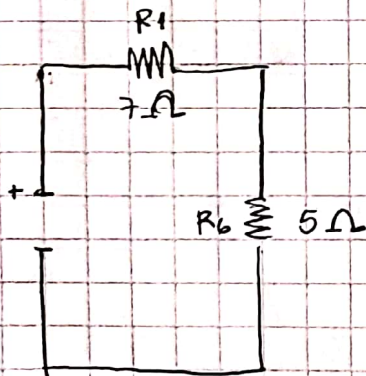
$$R_2 + R_5 = \frac{1}{10} + \frac{1}{10} = \frac{1}{5} \rightarrow 5 = R_6 //$$




$$R_1 + R_6 \rightarrow \text{circuito en serie}$$


$$R_1 + R_6 = 7 + 5 = 12 = R_{eq}$$

$$\therefore \text{Resistencia total eq} = 12 \Omega$$

$$12 \Omega //$$

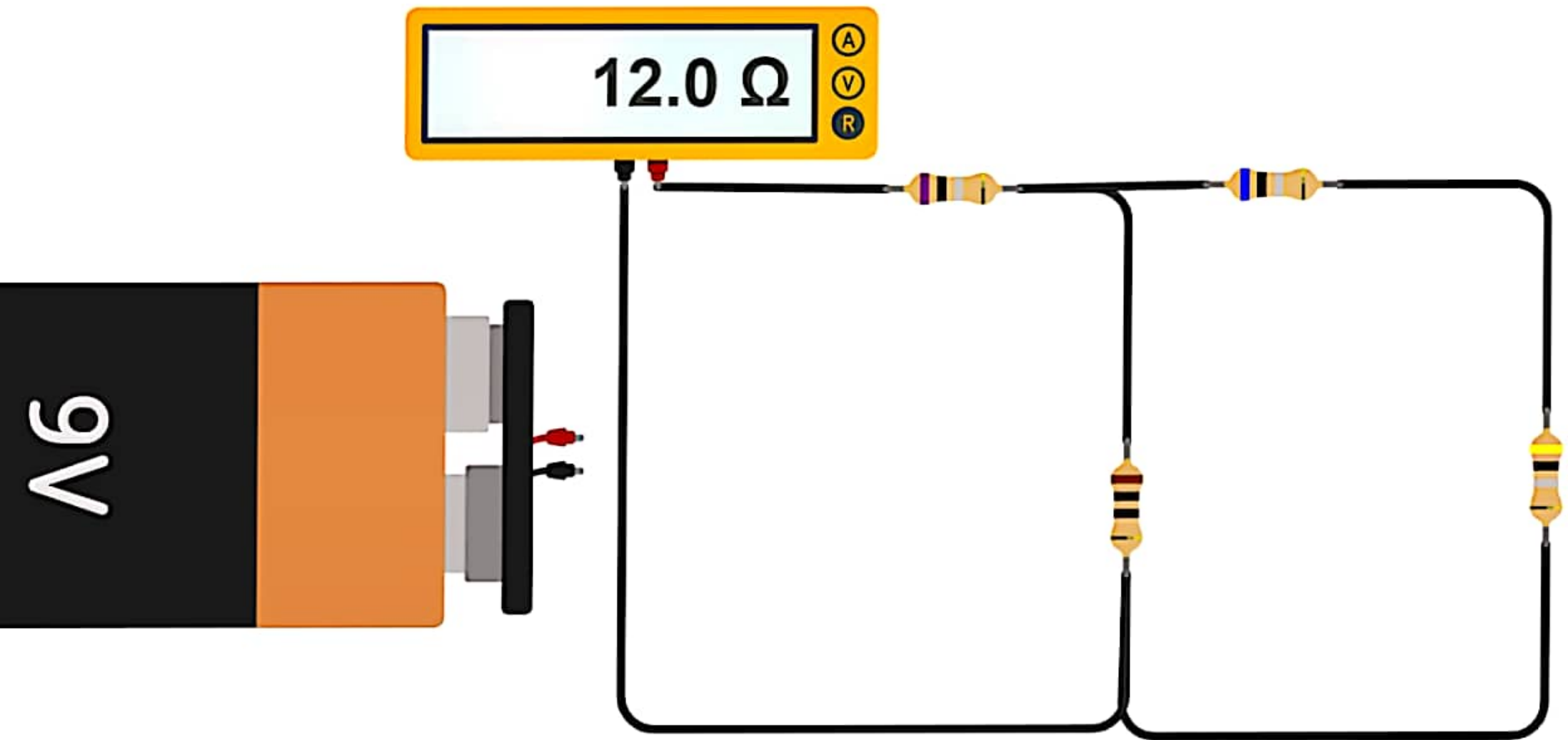

## Tarea 4

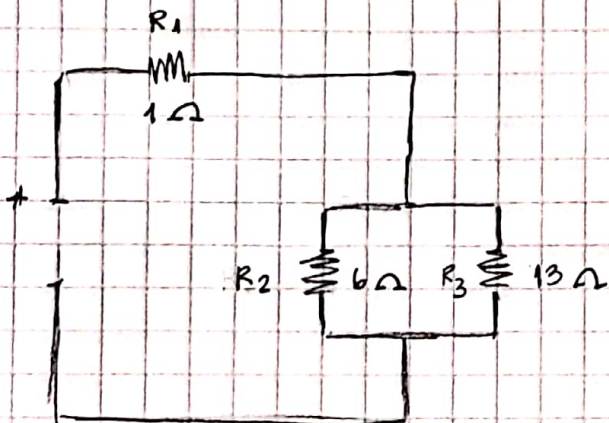

$R_2 + R_3 \rightarrow$  circuito paralelo

$$R_2 + R_3 = \frac{1}{6} + \frac{1}{13} = \frac{13}{78} + \frac{6}{78} = \frac{19}{78} \rightarrow \frac{78}{19} = 4.11 = R_4$$



$R_1 + R_4 \rightarrow$  circuito en serie

$$R_1 + R_4 = 1 + 4.11 = 5.11 = R_{\text{total equivalente}}$$

$$5.11 \Omega //$$



